
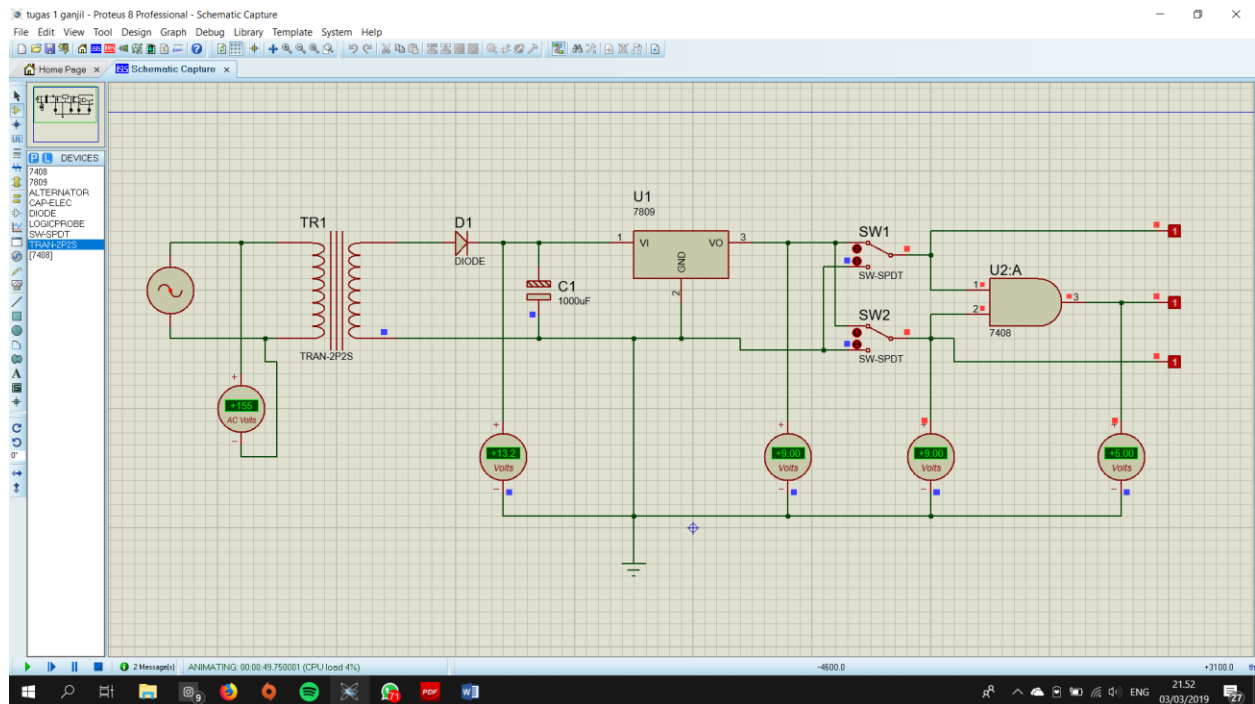


TUGAS GANJIL GENAP

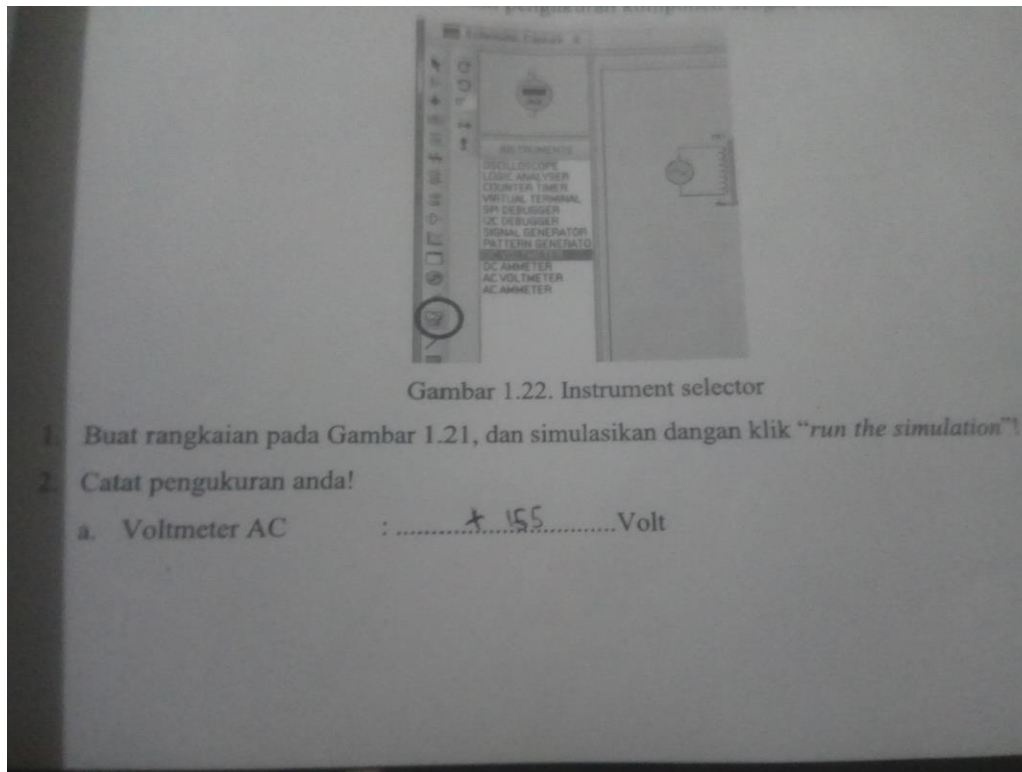

PENGUKURAN DAN PENULISAN TUGAS MODUL 1



Gambar 1.22. Instrument selector

1. Buat rangkaian pada Gambar 1.21, dan simulasikan dengan klik "run the simulation"!
2. Catat pengukuran anda!
 - a. Voltmeter AC : + 155 Volt

